

## Systèmes embarqués TD N°1 : Introduction au systèmes embarqués

## **Exercice 1**

Soit une carte numérique servant comme périphérique externe à un microcontrôleur. Elle est composée par 200 portes logiques et alimentée par une tension 5 Volt. On suppose que ces portes sont équivalentes à un inverseur de point de vue consommation énergétique, et dont la capacité est 1nF et la fréquence du quartz est 200 Mhz.

- 1. Déterminer la puissance active pour une seule porte,
- 2. En déduire l'énergie consommée par cette carte si on l'utilise pour une durée de 10 min.
- 3. Supposons que le processeur du microcontrôleur est en train d'exécuter un programme assembleur dont 100 instructions font appel à l'intégralité de la carte dont chaque instruction nécessite 3 cycles d'horloge. Quelle est l'énergie consommée par cette carte.


## **Exercice 2**


Sachant que pour concevoir un système embarqué, une société a recours à 4 ingénieurs pendant deux mois. Le salaire mensuel de chacun est 1500 dinars. Cette société a produit 1000 unités avec un cout de production par unité égal à 10 dinars.

- 1. Déterminer le cout non récurrent NRE ?
- 2. Le cout total par unité?

## **Exercice 3**

Voici une structure de deux LUT suivies de bascules D.

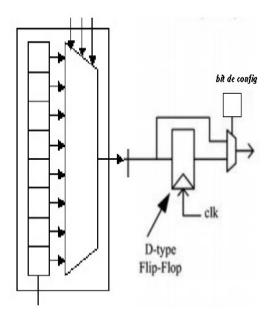

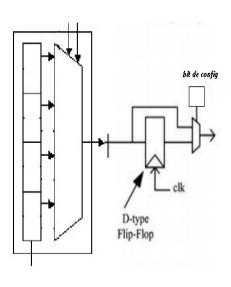

TD1: Introduction



- 1. A quoi ça sert les bits de configuration?
- 2. Mettre la valeur des bits de configuration pour choisir la sortie séquentielle
- 3. Remplir les bits mémoires par les valeurs nécessaires pour réaliser la fonction logique  $F = \overline{A} + \overline{B} \cdot A$  (sans avoir recours à la simplifier). ne pas oublier de nommer les inputs
- 4. Réaliser cette même fonction en barrant les fusibles à éliminer. Ne pas oublier de nommer les inputs.

