

Systemes embarqués TD N°04 : VHDL

Exercice 1

Soit le code VHDL suivant d'un compteur simple :

```
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity CMP4BITS is
PORT ( CLOCK : in std_logic;
Q : inout std_logic_vector(3 downto 0));
end CMP4BITS;
architecture DESCRIPTION of CMP4BITS is
begin process (CLOCK)
begin
if (CLOCK ='1' and CLOCK'event) then
Q <= Q + 1;
end if;
end process;
end DESCRIPTION;
```

- 1) Expliquer ce code. Pourquoi nous avons utilisé : `ieee.numeric_std.all` et `ieee.std_logic_unsigned.all`

Il s'agit d'un compteur simple sur 4 bits. Le déclenchement du **process** se fait sur un changement d'état du signal **CLOCK**, l'incréméntation de la sortie **Q** se fait sur le front montant de l'horloge **CLOCK**.

L'incréméntation du compteur est réalisée par l'opérateur **+** associé à la valeur entière **1**. Or le type de **Q** est un vecteur `std_logic`. On ne peut pas par défaut additionner un nombre entier **1** avec un bus de type électronique (`std_logic_vector`), c'est pour cela que l'on rajoute dans la partie déclaration des bibliothèques les lignes:

Use ieee.numeric_std.all;

Use ieee.std_logic_unsigned.all;

Ces deux bibliothèques ont des fonctions de conversions de types et elles permettent d'associer un entier avec des signaux électroniques.

- 2) Effectuer les modifications sur le code si **Q** était « out » au lieu de « inout »

Library ieee;

Use ieee.std_logic_1164.all;

Use ieee.numeric_std.all;

Use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity CMP4BITS is

PORT (

```

CLOCK : in std_logic;
Q : out std_logic_vector (3 downto 0));
end CMP4BITS;
architecture DESCRIPTION of CMP4BITS is
signal CMP : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process (CLOCK)
-- ce qui est en commentaire si vous voulez que l'incrémentation se
--fait chaque deux périodes
-- Variable inc: integer:=0;
begin
if (CLOCK ='1' and CLOCK'event) then
-- if(inc mod 2=0) then
CMP <= CMP + 1;
-- end if;
-- inc:=inc+1;
end if;

end process;
-- affectation du bus interne au signal de sortie Q
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;

```

- 3) Donner le code VHDL d'un compteur 3 bits avec remise à zéro asynchrone

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity CMP3BITS is
PORT (
CLOCK : in std_logic;
RESET : in std_logic;
Q : out std_logic_vector(2 downto 0));
end CMP3BITS;
architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
process (RESET,CLOCK)
begin
if RESET ='1' then
CMP <= "000";
elsif (CLOCK ='1' and CLOCK'event) then
CMP <= CMP + 1;
end if;
end process;
Q <= CMP;
end DESCRIPTION;

```

- 4) Donner le code VHDL d'un compteur 3 bits avec remise à zéro synchrone

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.numeric_std.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity CMP3BITS is


```

```

PORT (
  CLOCK : in std_logic;
  RESET : in std_logic;
  Q : out std_logic_vector (2 downto 0));
end CMP3BITS;
architecture DESCRIPTION of CMP3BITS is
  signal CMP: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
  process (CLOCK)
  begin
    if (CLOCK = '1' and CLOCK'event) then
      if RESET = '1' then
        CMP <= "000";
      else
        CMP <= CMP + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  Q <= CMP;
end DESCRIPTION;
    
```

 Exercise 2 :


Soit le graphe d'état d'un détecteur de séquence suivante :



- 1) Moore ou Mealy ? Quelle est la séquence binaire détectée ?

Moore. Séquence détectée : 1101

- 2) Coder en VHDL la machine de Moore?

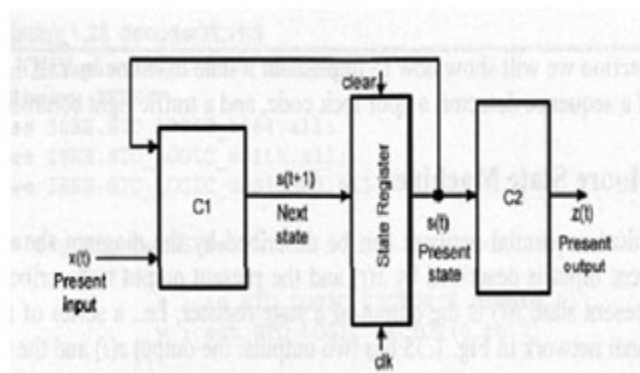

-- Solution classique avec trois process

Library ieee;

Use ieee.std_logic_1164.all;

```
entity seqdeta is
PORT (
  Clk, clear, din : in std_logic;
  dout : out std_logic);
end seqdeta;
architecture seq of seqdeta is
  type State is (s0,s1,s2,s3,s4);
  Signal present_state, next_state: State;
begin
  --- processus de mémorisation états
  mem_state: process(clk,clear)
  begin
    if clear='1' then
      present_state <=s0;
    elsif clk'event and clk='1' then
      present_state<=next_state;
    end if;
  end process mem_state;

  -- processus combinatoire état futur
  maj_state: process (din, present_state)
  begin
    case present_state is
      when s0 =>
        if din='1' then
          next_state <=s1;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s1 =>
        if din='1' then
          next_state <=s2;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s2 =>
        if din='0' then
          next_state <=s3;
        else
          next_state <=s2;
        end if;
      when s3 =>
        if din='1' then
          next_state <=s4;
```


```

else
  next_state <= s0;
end if;
when s4 =>
  if din='0' then
    next_state <= s0;
  else
    next_state <= s2;
  end if;
when others =>
  null;
end case;
end process maj_state;

-- processus combinatoire sortie
maj_sortie: process (present_state)
begin
  if (present_state = s4) then
    dout <= '1';
  else
    dout <= '0';
  end if;
end process maj_sortie;

end seq ;
    
```

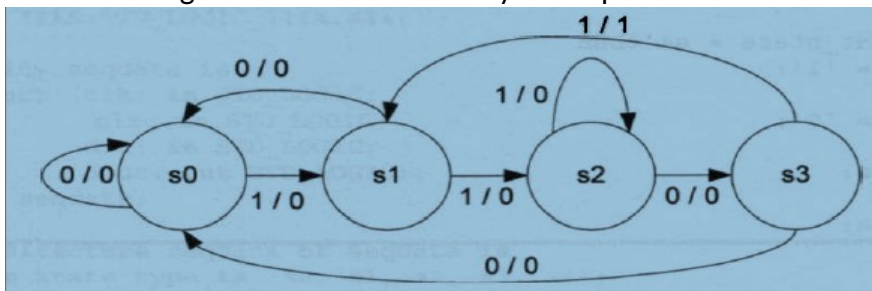3) Donner le diagramme d'états de Mealy correspondant?



4) Coder en VHDL la machine de Mealy ?

Solution classique de trois process	Solution en deux process
<pre> Library ieee; Use ieee.std_logic_1164.all; entity seqdetb is PORT (CLk, clear, din : in std_logic; dout : out std_logic); end seqdetb; architecture seq of seqdetb is </pre>	<pre> Library ieee; Use ieee.std_logic_1164.all; entity seqdetb is PORT (CLk, clear, din : in std_logic; dout : out std_logic); end seqdetb; architecture seq of seqdetb is </pre>

```

type State is (s0,s1,s2,s3);
Signal present_state, next_state: State;
begin
  --- processus de mémorisation états
  mem_state: process(clk,clear)
  begin
    if clear='1' then
      present_state <=s0;
    elsif clk'event and clk='1' then
      present_state<=next_state;
    end if;
  end process mem_state;

  -- processus combinatoire état futur
  maj_state: process (din, present_state)
  begin
    case present_state is
      when s0 =>
        if din='1' then
          next_state <=s1;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s1 =>
        if din='1' then
          next_state <=s2;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s2 =>
        if din='0' then
          next_state <=s3;
        else
          next_state <=s2;
        end if;
      when s3 =>
        if din='1' then
          next_state <=s1;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when others =>
        null;
    end case;
  end process maj_state;
end;

```

```

type State is (s0,s1,s2,s3);
Signal present_state, next_state: State;
begin
  --- processus de mémorisation états
  mem_state: process(clk,clear)
  begin
    if clear='1' then
      dout <='0';
      present_state <=s0;
    elsif clk'event and clk='1' then
      present_state<=next_state;
    end if;
  end process mem_state;


  -- processus combinatoire
  comb: process (din, present_state)
  begin
    case present_state is
      when s0 =>
        dout <='0';
        if din='1' then
          next_state <=s1;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s1 =>
        dout <='0';
        if din='1' then
          next_state <=s2;
        else
          next_state <=s0;
        end if;
      when s2 =>
        dout <='0';
        if din='0' then
          next_state <=s3;
        else
          next_state <=s2;
        end if;
      when s3 =>
        if din='1' then
          dout <='1';
          next_state <=s1;
        else
          dout <='0';
          next_state <=s0;
        end if;
    end case;
  end process comb;
end;

```

<pre> end process maj_state; -- processus combinatoire sortie maj_sortie: process (din, present_state,clear) begin if clear ='1' then dout <= '0'; elsif (present_state = s3) and din ='1' then dout<='1'; else dout<='0'; end if; end process maj_sortie; end seq ; </pre>	<pre> dout <='0'; next_state <=s0; end if; when others => null; end case; end process comb; end seq ; </pre>
--	--

 Exercice 3 : Circuit de régulation de température

Un capteur de température fournit la température ambiante sur 7 bits. Le but est de maintenir la température d'une pièce à une consigne donnée. Une sortie sera appliquée (tout ou rien) à un circuit de chauffage pour le faire fonctionner ou l'arrêter. On appellera **CHAUF** cette sortie (figure 1).



On veut concevoir une machine à 3 états finis qui opère comme suit :


Etat1- On mesure la température (appelée **TEMP**) et on la compare avec la consigne (appelée **CONS**).

Etat2- Dans le cas où une différence positive est constatée (consigne plus chaude que la pièce), on envoie '1' en sortie "**CHAUF**" pendant une durée de 2 minutes.

Etat3- A la fin de cette durée, on se met dans l'état attente pendant 4 minutes où la sortie reste à '0' et ensuite on repart à l'état1 où une nouvelle lecture de température sera faite.

L'interface externe du circuit de contrôle est la présentée en figure. Les ports **MCLK**, **EN_1SEC** et **CHAUF** sont codés sur 1 bit. On suppose que l'entrée **EN_1SEC** soit délivrée par un temporisateur externe qui génère une impulsion de 1 cycle à chaque seconde, il sert pour le calcul des durées des étapes 2 et 3.

 - 1) Schématiser le graphe d'états de ce système



2) Donner le code VHDL correspondant au système.

```

Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;
Use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity temp_control is
PORT (
  CLk, en1sec : in std_logic;
  temp, cons: in std_logic_vector(6 downto 0);
  chauff : out std_logic);
end temp_control;

```

```

architecture fsm of temp_control is
type Tstate is (etat1,etat2,etat3);
Signal present_state, next_state: Tstate;
begin
  --- processus de mémorisation états
  mem_state: process(clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      present_state<=next_state;
    end if;
  end process mem_state;

  -- processus state_sortie
  proc: process (en1sec, present_state)
  variable diff: std_logic_vector(6 downto 0);
  variable cmpt: Integer:=0;
  begin
    case present_state is
      when etat1 =>
        chauff <='0';
        diff:=cons-temp;
        if diff(6)='0' then
          next_state <=etat2;

```



```
    else
      next_state <=etat1;
    end if;
  when etat2 =>
    chauf <='1';
    if (en1sec ='1') then
      cmpt :=cmpt+1;
    end if;
    if cmpt=120 then
      cmpt :=0;
      next_state <= etat3;
    else
      next_state <=etat2;
    end if;
  when etat3 =>
    chauf <='0';
    if (en1sec ='1') then
      cmpt :=cmpt+1;
    end if;
    if cmpt=240 then
      cmpt :=0;
      next_state <= etat1;
    else
      next_state <=etat3;
    end if;
  when others =>
    null;
end case;
end process proc;

end fsm ;
```